

RISC-V 32流水线CPU的verilog实现

1. 实验任务

设计一个32位流水线RISC-V微处理器，具体要求如下

下面详细解析各个指令的含义，便于后续的查询。

运行指令包括：RISC-V 32bit 整型指令集（除去 FENCE,FENCE.I,CSR,ECALL 和 EBREAK 指令）共37条指令

RV32I Base Instruction Set

imm[31:12]				rd	0110111	LUI	
imm[31:12]				rd	0010111	AUIPC	
imm[20 10:1 11 19:12]				rd	1101111	JAL	
imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	JALR	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011	LB	
imm[11:0]		rs1	001	rd	0000011	LH	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	LW	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0000011	LBU	
imm[11:0]		rs1	101	rd	0000011	LHU	
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB	
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH	
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	ADDI	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	SLTI	
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	SLTIU	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	XORI	
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	ORI	
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	ANDI	
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI	
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI	
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI	
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD	
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB	
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL	
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT	
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU	
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR	
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL	
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA	
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR	
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND	
0000	pred	succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
0000	0000	0000	00000	001	00000	0001111	FENCE.I
0000000000000			00000	000	00000	1110011	ECALL
0000000000001			00000	000	00000	1110011	EBREAK
csr			rs1	001	rd	1110011	CSRRW
csr			rs1	010	rd	1110011	CSRRS
csr			rs1	011	rd	1110011	CSRRC
csr			zimm	101	rd	1110011	CSRRWI
csr			zimm	110	rd	1110011	CSRRSI
csr			zimm	111	rd	1110011	CSRRCI

首先，RV32I指令格式为

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0			
funct7				rs2		rs1	funct3		rd				opcode		R-type		
imm[11:0]						rs1	funct3		rd				opcode		I-type		
imm[11:5]				rs2		rs1	funct3		imm[4:0]				opcode		S-type		
imm[12]		imm[10:5]			rs2		rs1	funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode		B-type	
imm[31:12]										rd				opcode		U-type	
imm[20]		imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]				rd				opcode		J-type

imm表示指令中的立即数，比如imm[11:0]，表示一个12位的立即数，它的高20位会符号位扩展，imm[31:12]表示一个32位的立即数，它的低12位会补0。

下图是各种指令格式扩展后的32位立即数。

31	30	20	19	12	11	10	5	4	1	0	
— inst[31] —						inst[30:25]	inst[24:21]	inst[20]	I-immediate		
— inst[31] —						inst[30:25]	inst[11:8]	inst[7]	S-immediate		
— inst[31] —					inst[7]	inst[30:25]	inst[11:8]	0	B-immediate		
inst[31]	inst[30:20]			inst[19:12]		— 0 —					U-immediate
— inst[31] —				inst[19:12]		inst[20]	inst[30:25]	inst[24:21]	0	J-immediate	

与mips相比，格式有如下的变化


 



FIGURE 2.29 Instruction formats of RISC-V and MIPS.

要实现的指令可以分成如下几个种类，详细的内容请查看 `Instr.xls` 文件

1.1. Load和Store指令

 

偏移量[11:0] 基址 宽度 dest LOAD

 

偏移量[11:5] src 基址 宽度 偏移量[4:0] STORE

imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:0]	rs1	001	rd	0000011	LH
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:0]	rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	SB
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	SW

Load和store指令在寄存器和存储器之间传输数值。Load指令编码为I类格式，而store指令编码为S类格式。

有效字节地址是通过将寄存器 `rs1` 与符号扩展的12位偏移量相加而获得的。

Load指令将存储器中的一个值复制到寄存器`rd`中。Store指令将寄存器`rs2`中的值复制到存储器中。

`LW` 指令将一个32位数值从存储器复制到 `rd` 中。

`LH` 指令从存储器中读取一个16位数值，然后将其进行符号扩展到32位，再保存到 `rd` 中。

`LHU` 指令从存储器中读取一个16位数值，然后将其进行零扩展到32位，再保存到 `rd` 中。

对于8位数值，`LB` 和 `LBU` 指令的定义与前面类似。

`SW`、`SH`、`SB` 指令分别将从 `rs2` 低位开始的32位、16位、8位数值保存到存储器中


注意，装入目的寄存器如果为`x0`，将会产生一个异常。

1.2. 整数计算指令

(算术，逻辑指令，比较指令以及移位指令)

计算指令在寄存器和寄存器之间，或者在寄存器和立即数之间进行算术或逻辑运算。指令格式为I，R或者U型。整数计算指令不会产生异常。我们能够通过 `ADDI x0, x0, 0` 来模拟 `NOP` 指令，该指令除了改变 `pc` 值外，不会改变其它任何用户状态。

1.2.1. 整数寄存器-立即数指令

 


imm[11:0]	rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0]	rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[11:0]	rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[11:0]	rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[11:0]	rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[11:0]	rs1	111	rd	0010011	ANDI

`ADDI` 将符号扩展的12位立即数加到寄存器 `rs1` 上。算术溢出被忽略，而结果就是运算结果的低XLEN位。`ADDI rd,rs1,0` 用于实现 `MV rd,rs1` 汇编语言伪指令。

`SLTI`（set less than immediate）将数值 `1` 放到寄存器 `rd` 中，如果寄存器 `rs1` 小于符号扩展的立即数（比较时，两者都作为有符号数），否则将 `0` 写入 `rd`。`SLTIU`与之相似，但是将两者作为无符号数进行比较（也就是说，立即数被首先符号扩展为XLEN位，然后被作为一个无符号数）。注意，`SLTIU rd,rs1,1` 将设置 `rd` 为 `1`，如果 `rs1` 等于 `0`，否则将 `rd` 设置为 `0`（汇编语言伪指令 `SEQZ rd,rs`）。

 
`ANDI`、`ORI`、`XORI` 是逻辑操作，在寄存器 `rs1` 和符号扩展的12位立即数上执行按位AND、OR、XOR操作，并把结果写入 `rd`。注意，`XORI rd,rs1,-1` 在 `rs1` 上执行一个按位取反操作（汇编语言伪指令 `NOT rd,rs`）。



0000000	移位次数[4:0]	src	SLLI	dest	OP-IMM
0000000	移位次数[4:0]	src	SRLI	dest	OP-IMM
0100000	移位次数[4:0]	src	SRAI	dest	OP-IMM

0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI

 被移位常数次，被编码为I类格式的特例。被移位的操作数放在 `rs1` 中，移位的次数被编码到立即数字段的低5位。右移类型被编码到立即数的一位高位。SLLI 是逻辑左移（0被移入低位）；SRLI 是逻辑右移（0被移入高位）；SRAI 是算术右移（原来的符号位被复制到空出的高位中）。



U立即数[31:12]	dest	LUI
U立即数[31:12]	dest	AUIPC


imm[31:12]	rd	0110111	LUI
imm[31:12]	rd	0010111	AUIPC

LUI（load upper immediate）用于构建32位常数，并使用U类格式。LUI 将U立即数放到目标寄存器 `rd` 的高20位，将 `rd` 的低12位填0。

AUIPC（add upper immediate to pc）用于构建pc相对地址，并使用U类格式。AUIPC 从20位U立即数构建一个32位偏移量，将其低12位填0，然后将这个偏移量加到pc上，最后将结果写入寄存器 `rd`。

 1.2.2. 整数寄存器-寄存器操作

RV32I定义了几种算术R类操作。所有操作都是读取 `rs1` 和 `rs2` 寄存器作为源操作数，并把结果写入到寄存器 `rd` 中。`funct7` 和 `funct3` 字段选择了操作的类型




0000000	src2	src1	ADD/SLT/SLTU	dest	OP
0000000	src2	src1	AND/OR/XOR	dest	OP
0000000	src2	src1	SLL/SRL	dest	OP
0100000	src2	src1	SUB/SRA	dest	OP

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND

ADD 和 SUB 分别执行加法和减法。溢出被忽略，并且结果的低XLEN位被写入目标寄存器 rd。SLT 和 SLTU 分别执行**符号数**和**无符号数**的比较，如果 rs1<rs2，则将 1 写入 rd，否则写入 0。注意，SLTU rd,x0,rs2，如果 rs2 不等于0（译者注：在RISC-V中，x0 寄存器永远是0），则把1写入 rd，否则将0写入 rd（汇编语言伪指令 SNEZ rd,rs）。AND、OR、XOR 执行按位逻辑操作。SLL、SRL、SRA 分别执行逻辑左移、逻辑右移、算术右移，被移位的操作数是寄存器 rs1，移位次数是寄存器 rs2 的低5位。

1.2.3. NOP 指令

 


NOP指令并不改变任何用户可见的状态，除了使得pc向前推进。NOP被编码为 ADDI x0,x0,0。


1.3. 控制指令

包括无条件跳转指令和条件跳转指令

1.3.1 无条件跳转

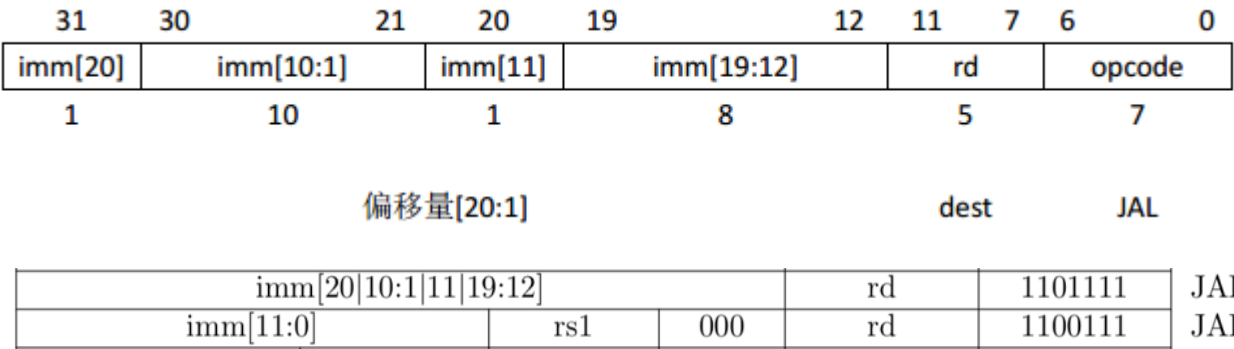

 跳转并连接（JAL）指令使用了UJ类格式，此处J立即数编码了一个2的倍数的有符号偏移量。这个偏移量被**符号扩展**，加到pc上，形成跳转目标地址，跳转范围因此达到±1MB。JAL 将**跳转指令后面指令**的地址（pc+4）保存 到寄存器 rd 中。标准软件调用约定使用 x1 来作为返回地址寄存器。普通的无条件跳转指令（汇编语言伪指令 J）被编码为 rd=x0 的 JAL 指令。（译者注：x0是只读寄存器，无法写入）




间接跳转指令 JALR（jump and link register）使用I类编码。通过将12位**有符号**I类立即数加上 rs1，然后将结果的最低位设置为0，作为目标地址。**跳转指令后面指令的地址**（pc+4）保存到寄存器 rd 中。如果不需要结果，则可以把x0作为目标寄存器

JAL指令和JALR指令会产生一个非对齐指令取指异常，如果目标地址没有对齐到4字节边界。

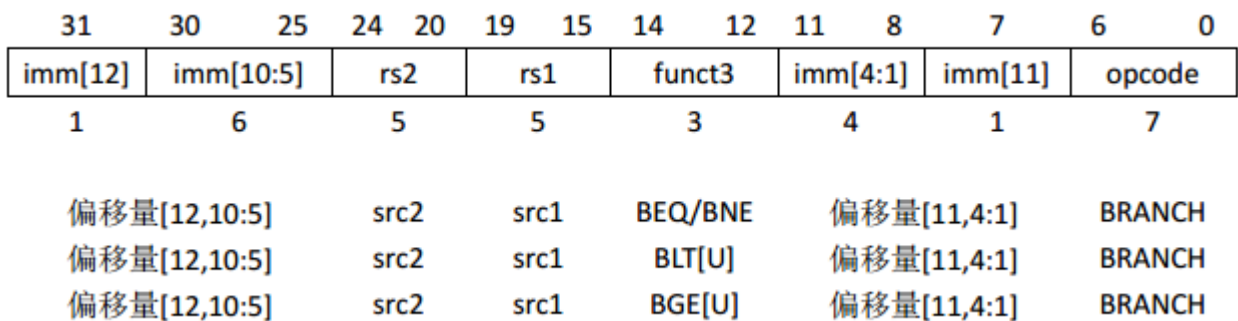1.3.2. 条件分支

所有分支指令使用SB类指令格式。12位B立即数编码了以2字节倍数的有符号偏移量，并被加到当前pc上，生成目标地址。条件分支范围是±4KB。



imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU

分支指令比较两个寄存器。 BEQ 和 BNE 将跳转，如果 rs1 和 rs2 相等或者不相等。 BLT 和 BLTU 将跳转，如果 rs1 小于 rs2，分别使用**有符号数**和**无符号数**进行比较。 BGE 和 BGEU 将跳转，如果 rs1 大于等于 rs2，分别使用**有符号数**和**无符号数**进行比较。注意， BGT、 BGTU、 BLE 和 BLEU 可以通过将 BLT、 BLTU、 BGE、 BGEU 的操作数对调来实现。

2. 实验原理

2.1. 总体设计

采用五级流水线模式，也就是

1
IF ==> ID ==> EX ==> MEM ==> WB

附加对数据相关和控制相关的处理，也就是采用数据转发，Stall和Flush.

2.2. 模块详细

2.2.1. ALU

输入为 `Operand1 Operand2 AluContr1` 输出为 `AluOut`

基于不同的 `AluContr1` 做出不同的运算，比较简单的组合逻辑

需要注意的是，对于 `SRA ADD SUB SLT` 需要特别注明是有符号数 `$signed()`

相应的代码如下：

```
1  always@(*)
2  begin
3      case(AluContr1)
4          `SLL: AluOut <= Operand1 << Operand2[4:0];
5          `SRL: AluOut <= Operand1 >> Operand2[4:0];
6          `SRA: AluOut <= $signed(Operand1) >>> Operand2[4:0];
7          `ADD: AluOut <= $signed(Operand1) + $signed(Operand2);
8          `SUB: AluOut <= $signed(Operand1) - $signed(Operand2);
9          `XOR: AluOut <= Operand1 ^ Operand2;
10         `OR: AluOut <= Operand1 | Operand2;
11         `AND: AluOut <= Operand1 & Operand2;
12         `SLT: AluOut <= ($signed(Operand1) < $signed(Operand2)) ? 32'b1:32'b0;
13         `SLTU: AluOut <= (Operand1 < Operand2) ? 32'b1:32'b0;
14         `LUI: AluOut <= Operand2; //LUI的值已在imm上计算了，直接用，而AUIPC使用的是ADD
15         default: AluOut <= 32'b0;
16     endcase
17 end
```

2.2.2. BranchDecisionMaking

与 `ALU` 模块很类似，也是根据不同的Control信号来进行计算，然后输出不同的值。

这个模块其实可以和 `ALU` 合并，分离出来是为了架构更加清晰。

需要注意的是几个需要特别注明是有符号数的，`BLT, BGE`

相应的代码如下

```

1  always@(*)
2      begin
3          case(BranchTypeE)
4              `NOBRANCH: BranchE <= 0;
5              `BEQ: BranchE <= (Operand1 == Operand2);
6              `BNE: BranchE <= (Operand1 != Operand2);
7              `BLT: BranchE <= ($signed(Operand1) < $signed(Operand2));
8              `BLTU: BranchE <= (Operand1 < Operand2);
9              `BGE: BranchE <= ($signed(Operand1) >= $signed(Operand2));
10             `BGEU: BranchE <= (Operand1 >= Operand2);
11             default: BranchE <= 0;
12         endcase
13     end

```

2.2.3. ControlUnit

这是一个比较麻烦的模块，需要根据输入的 `Op Fn3 Fn7` 来判断很多的输出信号相应的值，但是简化的部分是，所有的输出信号都已经给出了，可以一个一个判断。所以这个模块分成两个阶段，首先根据 `Op Fn3 Fn7` 来判断是什么指令，然后对每个需要输出的信号依次分析：哪些指令需要这些信号以及相应的值。

首先是第一步，判断指令。可以通过下面的图来分析。

Format	Instruction	Opcode	Funct3	Funct6/7
R-type	add	0110011	000	0000000
	sub	0110011	000	0100000
	sll	0110011	001	0000000
	xor	0110011	100	0000000
	srl	0110011	101	0000000
	sra	0110011	101	0000000
	or	0110011	110	0000000
	and	0110011	111	0000000
	lr.d	0110011	011	0001000
	sc.d	0110011	011	0001100
I-type	lb	0000011	000	n.a.
	lh	0000011	001	n.a.
	iw	0000011	010	n.a.
	id	0000011	011	n.a.
	ibu	0000011	100	n.a.
	ihu	0000011	101	n.a.
	iwu	0000011	110	n.a.
	addi	0010011	000	n.a.
	slli	0010011	001	0000000
	xori	0010011	100	n.a.
	srli	0010011	101	0000000
	srai	0010011	101	0100000
	ori	0010011	110	n.a.
	andi	0010011	111	n.a.
	jalr	1100111	000	n.a.
S-type	sb	0100011	000	n.a.
	sh	0100011	001	n.a.
	sw	0100011	010	n.a.
	sd	0100011	111	n.a.
SB-type	beq	1100111	000	n.a.
	bne	1100111	001	n.a.
	blt	1100111	100	n.a.
	bge	1100111	101	n.a.
	bltu	1100111	110	n.a.
	bgeu	1100111	111	n.a.
U-type	lui	0110111	n.a.	n.a.
UJ-type	jal	1101111	n.a.	n.a.

FIGURE 2.18 RISC-V instruction encoding.

基本的格式为

```

1 localparam RType_op=7'b0110011;
2 ...
3 localparam Fn7_0=7'b0000000;
4 localparam Fn7_1=7'b0100000;
5
6 assign ADD = (Op == RType_op)&&(Fn3 == 3'b000)&&(Fn7 == Fn7_0);
7 assign SUB = (Op == RType_op)&&(Fn3 == 3'b000)&&(Fn7 == Fn7_1);
8 ...

```

从技术上来说，只用依次判断即可，结构基本上类似。

第二步为输出的依次处理，下面详细说明

JalD JalrD

都是只依赖一个指令，表示相应的跳转，输出用于 NPC_Generator 对下一个PC的判断上。所以代码为

```

1 assign JalD=JAL;
2 assign JalrD=JALR;

```

RegWriteD

这个输出的信号有两个目的，其一是在 DataExt 对从 mem 中读出的信号的扩展方式选择上，其二是在 WB 阶段判断是否需要写入寄存器，用作使能。

需要用到这个信号的指令除了Load(LB LH LW LBU LHU)还有 LUI AUIPC JAL JALR 以及R-Type和其他的I-Type.

相应的代码为

```

1 //其他要写入reg的
2 wire OtherWriteReg;//除了load的几个
3 assign OtherWriteReg=(LUI||AUIPC||JAL||JALR)|| (Op==IType_op)|| (Op==RType_op);
4
5 always@(*)
6 begin
7     case ({LB,LH,LW,LBU,LHU,OtherWriteReg})
8         6'b100000: RegWriteD <= `LB;
9         6'b010000: RegWriteD <= `LH;
10        6'b001000: RegWriteD <= `LW;
11        6'b000100: RegWriteD <= `LBU;
12        6'b000010: RegWriteD <= `LHU;
13        6'b000001: RegWriteD <= `LW;
14        default: RegWriteD <= `NOREGWRITE;
15    endcase
16 end

```

MemToReg

表示ID阶段的指令需要将data memory读取的值写入寄存器, 与上面的不同之处在于，此处只能是 mem 得到的数，用于在 WB 阶段对写入数据的判断上， 0 表示从 mem 中读出的数， 1 表示 ALU 计算或者其他地方的数。

那么只用判断是不是 `Load` 指令即可。

```
1 assign MemToRegD=(LB || LH || LW || LBU || LHU);
```

MemWriteD

采用独热码格式，对于data memory的 `32bit` 字按byte进行写入，`MemWriteD=0001` 表示只写入最低1个byte
仅仅有 `SB, SH, SW` 有存储 `mem` 功能, 所以仅仅需要处理这几个指令就行了

```
1 always@(*)
2 begin
3     case ({SB, SH, SW})
4         3'b100: MemWriteD <= 4'b0001;
5         3'b010: MemWriteD <= 4'b0011;
6         3'b001: MemWriteD <= 4'b1111;
7         default: MemWriteD <= 4'b0000;
8     endcase
9 end
```

这里给出的信息只能判断是 `B H W` 其他的都判断不了，但是 `SB` 是按字节对齐，`SH` 是按半字对齐，这部分还需要在Mem部分另外进行指定。

LoadNpcD

表示将NextPC输出到ResultM, 需要nextPC写入到RD的 `JAL, JALR`

```
1 assign LoadNpcD=(JAL || JALR);
```

RegReadD

`RegReadD[1]==1` 表示A1对应的寄存器值被使用到了，`RegReadD[0]==1` 表示A2对应的寄存器值被使用到了，用于forward的处理

这个信号的处理需要格外仔细，具体的指令用到的信息在 `Instr.xls`

```
1 assign RegReadD[1]=JALR || (Op==br_op) || (Op==load_op) || (Op==store_op) || (Op==IType_op) ||
   (Op==RType_op);
2 assign RegReadD[0]=(Op==br_op) || (Op==store_op) || (Op==RType_op);
```

BranchTypeD

表示不同的分支类型, 用于 `BranchDecisionMaking`

形式比较清晰

```

1  always@(*)
2      begin
3          case ({BEQ, BNE, BLT, BLTU, BGE, BGEU})
4              6'b100000: BranchTypeD <= `BEQ;
5              6'b010000: BranchTypeD <= `BNE;
6              6'b001000: BranchTypeD <= `BLT;
7              6'b000100: BranchTypeD <= `BLTU;
8              6'b000010: BranchTypeD <= `BGE;
9              6'b000001: BranchTypeD <= `BGEU;
10             default: BranchTypeD <= `NOBRANCH;
11         endcase
12     end

```

AluContr1D

表示不同的ALU计算功能

需要仔细分析的是，好几个指令用的是 **ALU** 的 **ADD** 形式，分别有 **Load**, **Store** 计算mem地址，以及另外的指令 **ADD** **ADDI** **AUIPC** **JALR**

弄清除这一点后就可以直接写出来了

```

1  always@(*)
2      begin
3          if((Op==load_op)|| (Op==store_op)|| ADD || ADDI || AUIPC || JALR) begin AluContr1D <=
`ADD; end
4          else if(SUB) begin AluContr1D <= `SUB; end
5          else if(LUI) begin AluContr1D <= `LUI; end
6          else if(XOR||XORI) begin AluContr1D <= `XOR; end
7          else if(OR||ORI) begin AluContr1D <= `OR; end
8          else if(AND||ANDI) begin AluContr1D <= `AND; end
9          else if(SLL||SLLI) begin AluContr1D <= `SLL; end
10         else if(SRL||SRLI) begin AluContr1D <= `SRL; end
11         else if(SRA||SRAI) begin AluContr1D <= `SRA; end
12         else if(SLT||SLTI) begin AluContr1D <= `SLT; end
13         else if(SLTU||SLTIU) begin AluContr1D <= `SLTU; end
14         else begin AluContr1D <= 4'dx; end
15     end

```

AluSrc1D AluSrc2D

这两个信号的处理最麻烦，

AluSrc2D,表示Alu输入源2的选择; 00:Reg 01:Rs2 5bits 10:Imm

AluSrc1D,表示Alu输入源1的选择; 0:Reg 1:PC

对于源1, 仅仅只有AUIPC用到了PC而且需要ALU处理，所以

```

1  assign AluSrc1D = (AUIPC);

```

对于源2, 使用了Rs2的是几个立即数移位指令 **SLLI** **SRLI** **SRAI**

使用了Reg的是branch和Rtype的指令，其他的不同AUL或者使用立即数的，都列为其他

```
1 assign AluSrc2D = (SLLI||SRLI||SRAI)? 2'b01 : ((Op==br_op||Op==RType_op)? 2'b00 : 2'b10);
```

ImmType

表示指令的立即数格式

因为指令本身就已经分成了 R I S B U J 几种格式，所以判断即可

```
1 always@(*)
2 begin
3     if(Op==RType_op)begin ImmType<=`RTYPE; end
4     else if(Op==IType_op || Op==load_op || JALR) begin ImmType<=`ITYPE; end
5     else if(Op==store_op)begin ImmType<=`STYPE; end
6     else if(Op==br_op)begin ImmType<=`BTYPE; end
7     else if(LUI||AUIPC)begin ImmType<=`UTYPE; end
8     else if(JAL)begin ImmType<=`JTYPE; end
9     else begin ImmType<=3'dx; end
10 end
```

2.2.4. DataExt

目的是对mem读出的内容进行扩展，需要根据 RegWrite (也就是Load指令的类型)来做合适的拓展，考虑到不同的对齐方式，还有一个字节的选择， LoadedBytesSelect

理解起来比较显然， LB LH 是符号拓展， LBU LHU 是零拓展。

基本模式为

```
1 always@(*)
2 begin
3     case (RegWriteW)
4         `LB: begin
5             case (LoadedBytesSelect)
6                 2'b00: OUT <= {{25{IN[7]}},IN[6:0]};
7                 2'b01: OUT <= {{25{IN[15]}},IN[14:8]};
8                 2'b10: OUT <= {{25{IN[23]}},IN[22:16]};
9                 2'b11: OUT <= {{25{IN[31]}},IN[30:24]};
10                default: OUT <= 32'bx;
11            endcase
12        end
13        `LH: begin
14            casex (LoadedBytesSelect)
15                2'b0x: OUT <= {{17{IN[15]}},IN[14:0]};
16                2'b1x: OUT <= {{17{IN[31]}},IN[30:16]};
17                default: OUT <= 32'bx;
18            endcase
19        end
20        ...
21    endcase
22 end
```

```

21         default: OUT <= 32'bx;
22     endcase
23 end

```

2.2.5. HazardUnit

这是一个很关键的模块，要实现三部分，一是数据转发，二是无法转发的数据采用Stall，三是跳转指令的Flush

首先是数据转发，reg读出的数据，从两个地方转发，WB 和 Mem，其中，从 Mem 转发的优先级要高于从 WB，需要判断的标准是，相关的阶段准备写入Reg，但是还没写来得及，以及 src=dst，src!=0，同时注意优先级。

```

1 //Forward Register Source 1
2 assign Forward1E[0]=(|RegWriteW)&&(RdW!=0)&&(!(RdM==Rs1E)&&(|RegWriteM))&&
  (RdW==Rs1E)&&RegReadE[1];
3 assign Forward1E[1]=(|RegWriteM)&&(RdM!=0)&&(RdM==Rs1E)&&RegReadE[1];
4
5 //Forward Register Source 2
6 assign Forward2E[0]=(|RegWriteW)&&(RdW!=0)&&(!(RdM==Rs2E)&&(|RegWriteM))&&
  (RdW==Rs2E)&&RegReadE[0];
7 assign Forward2E[1]=(|RegWriteM)&&(RdM!=0)&&(RdM==Rs2E)&&RegReadE[1];

```

然后是无法转发然后stall，比如说 Load 之后马上进行 Store。

判断的标准为

```

1 MemToRegE && ((RdE==Rs1D) || (RdE==Rs2D)) && RdE!=0

```

处理的办法是将 StallF StallD 设置为1

最后是控制相关，Branch 和 Jalr 都是在 Ex 阶段被发现的，所以需要清除 FlushD FlushE 为1


而 Jal 是在 ID 阶段被发现的，需要将 FlushD=1 即可。

需要另外注意的是，Jal 由于流水线的层次浅，它的优先级小于 Jalr Branch

2.2.6. ImmOperandUnit


需要根据不同的Type (R I S B U J)来进行立即数的拓展，

首先，RV32I指令格式为

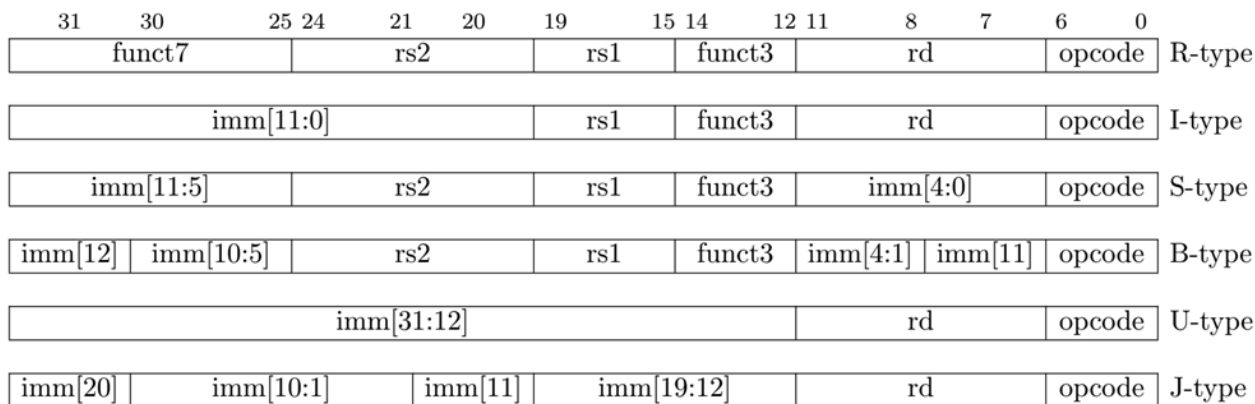

imm表示指令中的立即数，比如imm[11:0]，表示一个12位的立即数，它的高20位会符号位扩展，imm[31:12]表示一个32位的立即数，它的低12位会补0。

下图是各种指令格式扩展后的32位立即数。

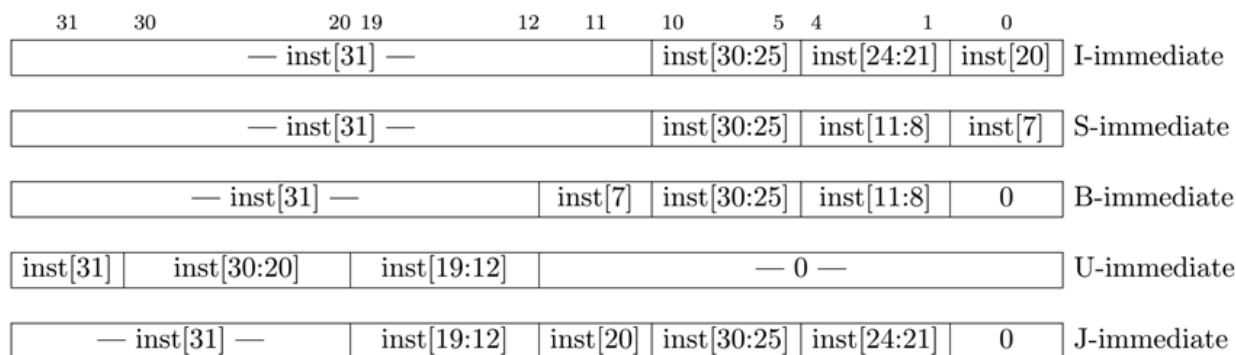

根据这张图，就很容易写出来立即数的拓展方式了

```

1  always@(*)
2      begin
3          case(Type)
4              `RTYPE: Out<=32'b0;
5              `ITYPE: Out<={ 21{In[31]}}, In[30:20] };
6              `STYPE: Out<={ 21{In[31]}}, In[30:25], In[11:7]};
7              `BTYP: Out<={ 20{In[31]}}, In[7], In[30:25], In[11:8], 1'b0};
8              `UTYPE: Out<={ In[31:12], 12'b0};
9              `JTYPE: Out<={ 12{In[31]}}, In[19:12], In[20], In[30:21], 1'b0};
                      //请补全!!!
10             default:Out<=32'hxxxxxxxx;
11         endcase
12     end

```

2.2.7. WBSegSeg

这部分最关键的是处理非字对齐store. 关键技术在于对 WE A[1:0] 的判断和分析。

需要另外设置 WE_test 重新规划 WE 的写入，比如 SB 分为 0001 0010 0100 1000，SH 分为 0011 1100，而 SW 只有 1111。

```
1 assign WE_test= (!WE)? ((WE==4'b0001)? (WE<<A[1:0])):((WE==4'b0011)? ((A[1]==1'b0)?
4'b0011:4'b1100):4'b1111)):WE;
```

需要另外设置 `WD_test` 重新规划数据的输入，因为仅仅是低位的数据，所以需要进行复制，如下

```
1 assign WD_test= (!WE)? ((WE==4'b0001)? ({WD[7:0],WD[7:0],WD[7:0],WD[7:0]}) :
((WE==4'b0011)? ({WD[15:0],WD[15:0]}) : WD) ):WD;
```

2.2.8. NPC_Generator

流水线深的先执行

所以 `Jalr=Br > Jal` (`Jalr` 与 `Br` 不可能同时出现)

```
1 always@(*)
2 begin
3     if(JalrE)begin PC_In<=JalrTarget; end
4     else if(BranchE)begin PC_In<=BranchTarget; end
5     else if(JalD)begin PC_In<=JalTarget; end
6     else begin PC_In<=PCF+4; end
7 end
```

3. 问题回答

- 为什么将DataMemory和InstructionMemory嵌入在段寄存器中？
这样在时钟沿读出后直接进入下一个流水阶段，不用等下一个时钟周期。
- DataMemory和InstructionMemory输入地址是字（32bit）地址，如何将访存地址转化为字地址输入进去？
地址改成 `A[31:2]`，而 `A[1:0]` 在DataExt使用选定特定的位。
- 如何实现DataMemory的非字对齐的Load？
将读出的32bits数据按照不同的Load指令格式进行选位与扩展。
- 如何实现DataMemory的非字对齐的Store？
WE使能表示使用不同的位写入，比如 `0011` 表示写入低16bits.
- 为什么RegFile 的时钟要取反？
相当于不采用同步读，就是比较方便五段流水，不用在内部转发
- NPC_Generator中对于不同跳转target 的选择有没有优先级？
执行越靠后越优先, `Br = Jalr > Jal`
- ALU模块中，默认wire变量是有符号数还是无符号数？
无符号数，可以使用 `$signed()`
- AluSrc1E执行哪些指令时等于1'b1？
`AUIPC`
- AluSrc2E执行哪些指令时等于2'b01？

SLLI SRLI SRAI

10. 哪条指令执行过程中会使得LoadNpcD==1?

jalr, jal

11. DataExt模块中, LoadedBytesSelect的意义是什么?

从取到的32bits选择相应的位

12. Harzard模块中, 有哪几类冲突需要插入气泡?

Load相关, 比如Load之后紧接着是Store相应的寄存器的值(或其他用到Reg的指令)

13. Harzard 模块中采用默认不跳转的策略, 遇到branch 指令时, 如何控制flush 和stall信号?

FlushD FlushE=1 其他都是0

14. Harzard模块中, RegReadE 信号有什么用?

判断是否用到了Reg, 从而判断是否需要转发。

15. 0号寄存器值始终为 0, 是否会对forward的处理产生影响?

需要判断是否为 x0, 如果是则不需要转发

Ref

RISC-V指令集手册 (卷1-用户级指令集) -中文版

[RV32I指令集](#)

《Computer Organization and Design RISC-V edition》

CSE 564 Computer Architecture Summer 2017--Lecture 09: RISC-V Pipeline Implementation